

Práctica 4: Microarquitectura - Introducción

Segundo Cuatrimestre 2022

Organización del Computador I
DC - UBA

Introducción

Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de construcción, práctica y ejemplos de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- **Descomposición del datapath según sus funciones**
(Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- **Constitución de la Unidad de Control**
- **Ejemplos de microarquitectura y microprogramación**

Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de construcción, práctica y ejemplos de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- Descomposición del datapath según sus funciones (Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- Constitución de la Unidad de Control
- Ejemplos de microarquitectura y microprogramación

Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de construcción, práctica y ejemplos de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- **Descomposición del datapath según sus funciones**
(Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- Constitución de la Unidad de Control
- Ejemplos de microarquitectura y microprogramación

Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de construcción, práctica y ejemplos de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- **Descomposición del datapath según sus funciones**
(Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- **Constitución de la Unidad de Control**
- Ejemplos de microarquitectura y microprogramación

Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de construcción, práctica y ejemplos de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- **Descomposición del datapath según sus funciones**
(Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- **Constitución de la Unidad de Control**
- **Ejemplos de microarquitectura y microprogramación**

El programa como objeto de estudio

¿Qué intención manifiesta un programa?

Podemos interpretar al programa como:

¿Qué intención manifiesta un programa?

Algunos detalles a tener en cuenta en base a esta definición:

- Podemos definir al **estado del programa** como el conjunto de valores asociados tanto a los registros (propósito general, PC, registros internos) como a las distintas posiciones de memoria
- **La semántica asociada a las instrucciones** puede indicar cómo se transforman los valores de los registros asociados a datos del programa (registros de propósito general y memoria) o al control de flujo del mismo (PC, SP)

Perspectiva declarativa

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3
```

```
      ADD R1,R2
```

```
      JMP main
```

```
et1:   DW 0x07
```

```
et2:   DW 0x04
```

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3←  
        ADD R1,R2←  
        JMP main  
  
et1:   DW 0x07  
  
et2:   DW 0x04
```

Vemos instrucciones que modifican los datos del programa (registros y memoria←),

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3←  
        ADD R1,R2←  
        JMP main  
  
et1:   DW 0x07⇐  
  
et2:   DW 0x04⇐
```

Vemos instrucciones que modifican los datos del programa (**registros y memoria**←), **inician los mismos** (**memoria**⇐),

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3←
        ADD R1,R2←
        JMP main↵

et1:   DW 0x07↵

et2:   DW 0x04↵
```

Vemos instrucciones que modifican los datos del programa (**registros y memoria**←), inicializan los mismos (**memoria**←), o modifican el flujo de ejecución (**PC**←).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3
        ADD R1,R2
        JMP main

et1:   DW 0x07
et2:   DW 0x04
```

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3
        ADD R1,R2
        JMP main
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3↵
        ADD R1,R2
        JMP main
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3
        ADD R1,R2↔
        JMP main
et1:   DW 0x07
et2:   DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3
        ADD R1,R2
        JMP main↵
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3↵
        ADD R1,R2
        JMP main
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3
        ADD R1,R2↔
        JMP main
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  MOV R1,R3
        ADD R1,R2
        JMP main(etc)
et1:   DW 0x07
et2:   DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva estructural

Perspectiva estructural de un programa

	<pre>main: MOV R1,R3</pre>
	<pre> ADD R1,R2</pre>
	<pre> JMP main</pre>
	<pre>et1: DW 0x07</pre>
	<pre>et2: DW 0x04</pre>

Perspectiva estructural de un programa

	<pre>main: MOV R1,R3 ADD R1,R2 JMP main et1: DW 0x07 et2: DW 0x04</pre>
--	--

Las instrucciones se codifican y almacenan en memoria y la modificación del flujo de ejecución necesita conocer la propia estructura del programa (emplazamiento en memoria).

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

0x00	main: MOV R1,R3
0x02	ADD R1,R2
0x04	JMP main(0x00)
0x06	et1: DW 0x07
0x07	et2: DW 0x04

Las instrucciones se codifican y almacenan en memoria y la modificación del flujo de ejecución necesita conocer la propia estructura del programa (**emplazamiento en memoria**).

Perspectiva estructural de un programa

Ahora veamos cómo se ve el programa codificado y almacenado en memoria principal.

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			

100

¿Cómo reproducimos la idea de **ejecución secuencial u ordenada del programa**?

Program Counter

¿Cómo reproducimos la idea de **ejecución secuencial u ordenada del programa?**

Con un registro de propósito particular (**PC**) que **indica de qué dirección de memoria tomar la próxima instrucción (fetch).**

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			

Veamos cómo la ejecución del programa actualiza el PC, primero con la notación mnemónica de las instrucciones.

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x00

MOV R1,R3

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x02

ADD R1,R2

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x04

JMP main

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x00

MOV R1,R3

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x02

ADD R1,R2

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x04

JMP main

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			

Veamos cómo la ejecución del programa actualiza el PC, según la semántica de las instrucciones.

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x00

R1 ← R3

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x02

R1 \leftarrow R1 + R2

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x04

PC ← 0x00

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x00

R1 ← R3

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x02

R1 \leftarrow R1 + R2

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor			
0x00	01000	001	011	xxxxxx
0x02	00001	001	010	xxxxxx
0x04	10100	xxx	00000000	
0x06	00000111			
0x07	00000100			



PC: 0x04

PC ← 0x00

Datapath

Repaso de las perspectivas del programa

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Repaso de las perspectivas del programa

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Repaso de las perspectivas del programa

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Repaso de las perspectivas del programa

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Repaso de las perspectivas del programa

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Para estudiar su relación con:

- Los componentes de nuestra organización
- Las señales de control necesarias
- El orden en el que éstas deben activarse

Repaso de la arquitectura de OrgaSmall

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura (**OrgaSmall** no es ORGA1):

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Repaso de la arquitectura de OrgaSmall

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura (OrgaSmall no es ORGA1):

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Repaso de la arquitectura de OrgaSmall

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura (OrgaSmall no es ORGA1):

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Repaso de la arquitectura de OrgaSmall

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura (OrgaSmall no es ORGA1):


- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Repaso de la arquitectura de OrgaSmall

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura (OrgaSmall no es ORGA1):


- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Datapath del Fetch-Decode

 


Ahora sí podemos analizar por partes el **flujo de datos** (data-path) que **permite reproducir el mecanismo deseado de FETCH DECODE EXECUTE.**

Datapath del Fetch-Decode

 


Veamos qué secuencia de micro-instrucciones (RTL) debería suceder para conseguir que la instrucción almacenada en memoria (de 2 palabras de 8 bits) se almacene en los registros internos del módulo de decodificación.

Datapath del Fetch-Decode

 
$$MM_{Addr} := PC$$
$$DE_H \quad := \quad MM_{Data}$$
 PC_{inc}
$$MM_{Addr} := PC$$
$$DE_L \quad := \quad MM_{Data}$$
 PC_{inc}

Aquí las asignaciones ($:=$) indican la activación de un par de señales **write/enableOut** y las declaraciones aisladas (PC_{inc}) indican la activación durante un ciclo de la señal indicada.


Datapath del Fetch-Decode

 

Pero al escribir el microprograma de su implementación se indicarán las señales de la siguiente manera:

```
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc
```


Datapath del Fetch-Decode

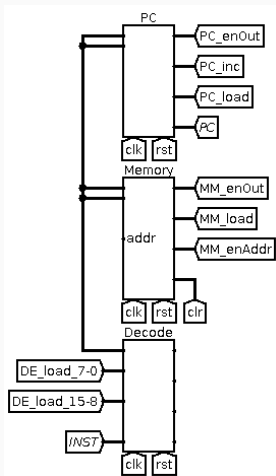

```
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc
```

Donde cada línea se corresponde con un ciclo de reloj y los nombres declarados en cada una, con las señales de control que se activan **a la vez** (son recursos no compartidos) en cada uno de estos ciclos.

Datapath del Fetch-Decode

 

En RTL:

```

MMAddr := PC
DEH   := MMData
PCinc

MMAddr := PC
DEL   := MMData
PCinc

```


Como señales:

```

PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc

```

Datapath del Fetch-Decode

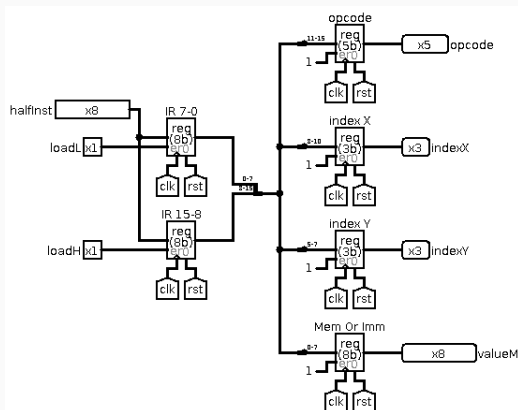

Observemos que luego de haber cargado las dos palabras de la instrucción la estructura del componente **decode** descompone a la misma en partes que hacen que funcionen como señales de control.

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```

MMAddr    :=  PC
DEH      :=  MMData
PCinc
MMAddr    :=  PC
DEL      :=  MMData
PCinc

```

Como señales:

```

PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc

```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:

- ¿El PC se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```

MMAddr  :=  PC
DEH    :=  MMData
PCinc
MMAddr  :=  PC
DEL    :=  MMData
PCinc

```

Como señales:

```

PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc

```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```

MMAddr := PC
DEH   := MMData
PCinc
MMAddr := PC
DEL   := MMData
PCinc

```

Como señales:

```

PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc

```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```

MMAddr  :=  PC
DEH    :=  MMData
PCinc
MMAddr  :=  PC
DEL    :=  MMData
PCinc

```

Como señales:

```


PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc

```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:


- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del ADD

 


En la ejecución (**EXECUTE**) del **ADD** participan la **ALU**, que resuelve la aritmética, los **Registros** y el **Decode** que indica qué registros participan.

Datapath del ADD

 

Veamos qué **secuencia de microinstrucciones** (RTL) debería suceder **para conseguir** que se transfieran los valores de los registros indicados en la instrucción a la **ALU**, se realice la operación y se copie el resultado en el registro de destino.

Datapath del ADD

 

$$ALU_A := R_A$$


$$ALU_B := R_B$$

$$ALU_{add}$$

$$R_A := ALU_{out}$$

Aquí las asignaciones a R_A , R_B indican no sólo la activación de un par de señales **write/enableOut** sino que indican el índice del registro de interés a partir de los bits correspondientes al operando de la instrucción (**Decode** y mux correspondiente).


Datapath del ADD

 

El microprograma asociado es el siguiente:


```
RB_enOut  ALU_enA  RB_selectIndexOut=0
RB_enOut  ALU_enB  RB_selectIndexOut=1
ALU.OP=ADD ALU_opW
RB_enIn   ALU_enOut RB_selectIndexIn=0
```

Datapath del STR

 


En la ejecución (**EXECUTE**) del **STR** participan el controlador de **memoria**, los **Registros** y el **Decode** que indica el registro fuente y la dirección destino.

Datapath del STR

 

Veamos qué secuencia de microinstrucciones (RTL) debería suceder para conseguir que se transfieran los valores de dirección de memoria al controlador, y el valor del registro fuente a la dirección indicada.

Datapath del STR

 


$$M_{addr} := DE_{imm}$$

$$M_{data} := RA$$

Notemos que son simplemente dos asignaciones pero que el controlador tiene entradas de dirección y de datos.

Datapath del STR

 

El microprograma asociado es el siguiente:

```
DE_enOutImm MM_enAddr
RB_enOut MM_load RB_selectIndexOut=0
```

Observemos que la asignación desde el **Decode** al controlador de memoria se resguarda con un tri-estado por realizarse a través del recurso compartido (bus).

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos implementar los saltos condicionales, veamos cómo sería su expresión en RTL:

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos **implementar los saltos condicionales**, veamos cómo sería su expresión en RTL:

$$\begin{array}{ll} \text{IF} & Z = 1 \\ & PC := DE_{imm} \end{array}$$

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos implementar los saltos condicionales, veamos cómo sería su expresión en RTL:

$$\begin{array}{ll} \text{IF} & Z = 1 \\ & PC := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos implementar los saltos condicionales, veamos cómo sería su expresión en RTL:

$$\begin{array}{ll} \text{IF} & Z = 1 \\ & PC := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Tenemos que definir primero cómo **implementar el mecanismo que ejecuta microinstrucciones.**

Micro PC

Así como existe un registro de propósito específico que indica de qué dirección de memoria tomar la próxima instrucción (**PC**), existe otro registro interno que indica cuál es la microinstrucción que va a ser ejecutada en el siguiente ciclo de reloj, el **Micro PC**.

¿A qué dirección de memoria hace referencia?

Unidad de control

Los microprogramas que permiten ejecutar las acciones asociadas con cada instrucción de nuestro lenguaje (**ASM**) se ejecutan dentro de un componente llamado **unidad de control** que cuenta con una memoria interna donde almacena la codificación de los microprogramas.

Unidad de control

Esta memoria está compuesta por palabras que **en nuestro caso son de 32 bits**, se acceden a través de **direcciones de 9 bits** y **cada bit dentro de una palabra determina el valor de una señal de control dentro de nuestra organización.**

Unidad de control

Esta memoria está compuesta por palabras que **en nuestro caso son de 32 bits**, se acceden a través de **direcciones de 9 bits** y **cada bit dentro de una palabra determina el valor de una señal de control dentro de nuestra organización.**

Por eso, **sus microprogramas escritos como conjunción de señales se traducen en una serie de palabras de 32 bits.**

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:

- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el **diagrama de la unidad de control**, donde podemos observar:

- Que **el micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:

- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:


- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:

- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

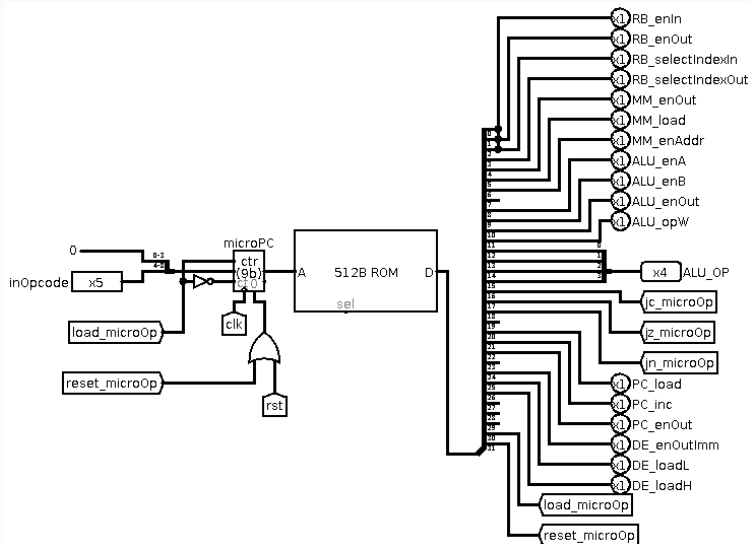



Los contenidos de la memoria de la unidad de control son **las microinstrucciones en las direcciones indicadas** por las etiquetas y accedidas a través de la dirección **A** según se encuentran en el archivo **microCode.ops**.

 \Rightarrow

Los contenidos se compilan de su declaración mnemónica (como listas de señales) a las palabras de 32 bits de acuerdo a las señales que deben activarse a la salida **D**, según se encuentran en el archivo **microCode.mem**.

Saltos condicionales y unidad de control



00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH

PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL

PC_inc

load_microOp

reset_microOp

...

⇒

00400040

04200010

00400040

02200010

40000000

80000000

...

Saltos condicionales y unidad de control

Recapitulando, queríamos implementar JZ:

Saltos condicionales y unidad de control

Resumindo, queremos implementar JZ:

IF $Z = 1$

$$PC \quad := \quad DE_{imm}$$

Saltos condicionales y unidad de control

Rescapitulando, queríamos implementar JZ:

IF $Z = 1$

$PC := DE_{imm}$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Saltos condicionales y unidad de control

Rescapitulando, queríamos implementar JZ:

$$\begin{array}{ll} \text{IF} & Z = 1 \\ & PC := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Vamos a sobrescribir el valor del **micro PC** sólo si se encuentra habilitada la señal correspondiente de la **ALU**.

Saltos condicionales y unidad de control

Recapitulando, queríamos implementar JZ:


$$\begin{array}{ll} \text{IF} & Z = 1 \\ & PC := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Vamos a sobrescribir el valor del **micro PC** sólo si se encuentra habilitada la señal correspondiente de la **ALU**.


Veamos la propuesta.

Unidad de control

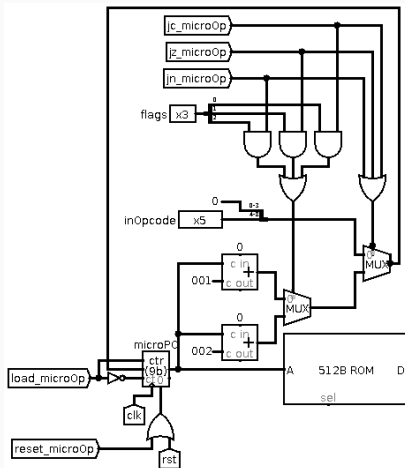


Observemos lo siguiente:

Datapath del JZ

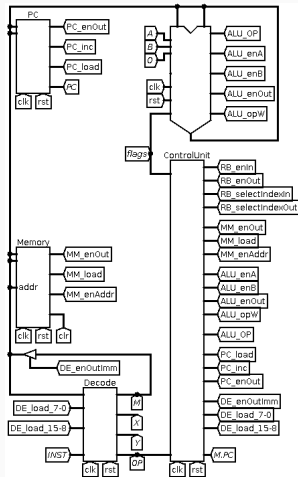

En la ejecución (**EXECUTE**) del **JZ** participan el controlador de memoria, el **PC** que puede o no ser sobrescrito, el **Decode** que indica valor con el cual podría actualizarse el **PC**, y la **ALU** cuyos flags determinan si el salto se realiza.

Datapath del JZ

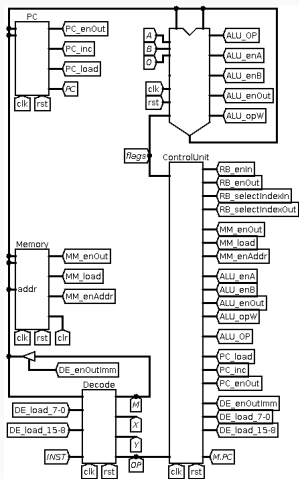

Ya podemos notar que la **unidad de control** participa en todos los casos.

$$IF \quad Z = 0$$

$$PC \quad := \quad DE_{imm}$$

Volviendo a las preguntas

¿Qué función cumple la señal reset_microOp aquí?

JZ_microOp load_microOp

reset_microOp

DE_enOutImm PC_load

reset_microOp

Volviendo a las preguntas

¿Qué función cumple la señal `reset_microOp` aquí?

```
JZ_microOp  load_microOp  
reset_microOp  
DE_enOutImm PC_load  
reset_microOp
```

Esto tiene que ver con **cómo ubicamos a los microprogramas en la memoria.**

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

00001: ; ADD

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW

RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0

reset_microOp

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

```
00001: : ADD
```

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW

RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0

reset_microOp

Las etiquetas indican el valor de los cinco bits más significativos en los que se ubica

cada bloque de microcódigo, completando los bits más bajos con ceros.

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

00001: ; ADD

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW

RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0

reset_microOp

Observemos que estos valores se corresponden con los códigos de operación de las instrucciones.

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

00001: ; ADD

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW

RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0


reset_microOp

Como cada microprograma termina con un **reset_microOp**, que vuelve el **micro PC** a

cero, se cierra el ciclo al regresar al **FETCH** luego del **EXECUTE** de cada instrucción.

Unidad de control

Observemos que:

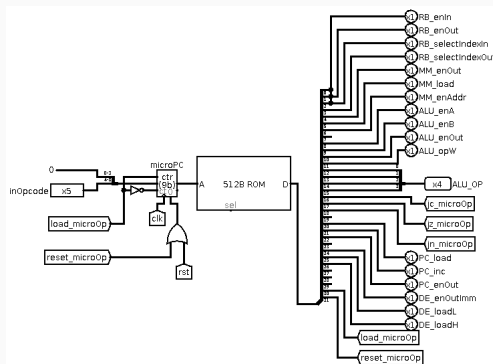

Cierre de la introducción

Volviendo a las preguntas

Ya deberíamos poder responder a estas preguntas:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Volviendo a las preguntas

Ya deberíamos poder responder a estas preguntas:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj? **no**
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj? **micro pc**
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones? **unidad de control**

Repaso de la clase de hoy

Hasta ahora vimos:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- Descomposición del datapath según sus funciones (Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- Constitución de la Unidad de Control

Repaso de la clase de hoy

Hasta ahora vimos:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- **Descomposición del datapath según sus funciones**
(Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- **Constitución de la Unidad de Control**

Repaso de la clase de hoy

Hasta ahora vimos:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- **Descomposición del datapath según sus funciones**
(Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- **Constitución de la Unidad de Control**

Repaso de la clase de hoy

Hasta ahora vimos:

- **Distintas perspectivas sobre el programa como objeto, un repaso**
- **Descomposición del datapath según sus funciones**
(Fetch-Decode, aritmética, saltos)
- **Constitución de la Unidad de Control**

Y nos falta:

- **Ejemplos de microarquitectura y microprogramación**

