

Práctica 2 - Lógica Digital

Organización del Computador 1

Segundo Cuatrimestre 2022

Todas las compuertas mencionadas en esta práctica son de 1 ó 2 entradas, a menos que se indique lo contrario. Usaremos los símbolos detallados a continuación para representar las distintas funciones lógicas: XOR $\rightarrow \oplus$, NAND $\rightarrow \downarrow$, NOR $\rightarrow \downarrow$.

Durante la presente práctica se recomienda fuertemente la utilización de un simulador para experimentar con los componentes y circuitos propuestos y verificar las soluciones. Una recomendación es el Logisim (<http://www.cburch.com/logisim/>).

Circuitos Combinatorios

Ejercicio 1 Demostrar la equivalencia de las siguientes fórmulas booleanas:

- a) $p = (p.q) + (p.\bar{q})$
- b) $x.z = (x + y).(x + \bar{y}).(\bar{x} + z)$

Ejercicio 2¹ Sea $p \oplus q = (\bar{p}.q) + (p.\bar{q})$. Demostrar si la siguiente propiedad de distributividad es verdadera o es falsa:

$$x \oplus (y.z) = (x \oplus y).(x \oplus z)$$

Ejercicio 3 Determinar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- a) Sea $p|q = \bar{p}.\bar{q}$ ¿Alcanza con este operador para representar todas las funciones booleanas?
- b) Sea $p \downarrow q = \overline{p + q}$ ¿Alcanza con este operador para representar todas las funciones booleanas?

Ejercicio 4 Mostrar cómo se puede construir la función booleana $f(A, B) = A.B$ a partir de 2 compuertas NAND. Mostrar además cómo construir la función $f(A) = \bar{A}$ utilizando únicamente compuertas NAND.

Ejercicio 5 Dibujar un circuito que implemente la función booleana $f(A, B, C) = A.B.C$ usando 2 compuertas NOR y varias compuertas NOT.

Ejercicio 6 Dada la función booleana F definida a partir de la siguiente tabla de verdad,


A	B	C	$F(A, B, C)$
1	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0

¹Ej 7. Capítulo 3 del L. Null & J. Lobur - Essentials Of Computer Organization And Architecture

- a) Escribir la **suma de productos** para la función F . Calcular la cantidad de compuertas que la implementación literal de la función requeriría.
- b) ¿Se puede simplificar la expresión usando propiedades del álgebra booleana? Dibujar el circuito correspondiente utilizando la menor cantidad de compuertas que pueda.


Ejercicio 7 Dibujar el diagrama lógico de un **demultiplexor** de 2 líneas de control, 1 línea de entrada y 4 líneas de salida. Este circuito dirige la única línea de entrada a una de cuatro líneas de salida, dependiendo del estado de las dos líneas de control.

c_1	c_0	s_i
0	0	$s_0 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 0$
0	1	$s_1 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 1$
1	0	$s_2 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 2$
1	1	$s_3 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 3$

 

Ejercicio 8

 - a) Dibujar el diagrama lógico de un **codificador** de 4 líneas de entrada (e_i) y 2 líneas de salida (s_i). Si únicamente e_i está alta, las salidas deben representar el número i en notación sin signo. No está definido cuál es el resultado si no se cumple que sólo una de las líneas de entrada tiene valor 1.



- b) Dotar al circuito anterior de una salida adicional que indique si el estado de la entrada es válido o inválido.

Ejercicio 9

- a) Dibujar con compuertas lógicas el circuito de un **decodificador** de 2 líneas de entrada (e_i) y 4 líneas de salida (s_i), cuya tabla de verdad es la siguiente:

e_1	e_0	s_3	s_2	s_1	s_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- b) Usando el circuito anterior, reescribir el **demultiplexor** de 1 línea de entrada, 2 líneas de control y 4 líneas de salida.

Ejercicio 10 Un **carry left shifter 3-4** es un componente de 3 líneas de entrada (e_2, e_1, e_0), 4 líneas de salida (s_3, s_2, s_1, s_0) y un línea de control (c_0) que se comporta de la siguiente manera:

- si $c_0 = 0$, $s_i = e_i$ para todo $0 \leq i < 3$, $s_3 = 0$
- si $c_0 = 1$, $s_{i+1} = e_i$ para todo $0 \leq i < 3$, $s_0 = 0$

- a) Dibujar el diagrama lógico de un carry left shifter 3-4.
- b) Si las líneas de entrada y de salida codifican un número entero en notación sin signo, ¿qué significa matemáticamente el shift a la izquierda? ¿Y a la derecha?

Ejercicio 11

- a) Diseñar un *full adder* de 1 bit. La tabla de verdad del *full adder* es la siguiente:

A	B	$carry_{in}$	$suma$	$carry_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- b) Suponiendo que todas las compuertas elementales tienen el mismo retardo (*delay*) t , calcule el retardo total del circuito para producir todas sus señales de salida.

Ejercicio 12

- a) Diseñar un *full adder* de 4 bits combinando 4 *full adders* de 1 bit.
- b) Suponiendo que los enteros se codifican con notación complemento a 2. Diseñar circuitos anexos que observen los siguientes *flags*:

Negative: $N = 1 \iff$ la salida representa un número negativo (complemento a 2)

Overflow: $V = 1 \iff$ el resultado no es representable (complemento a 2)

Carry: $C = 1 \iff$ la suma de la codificación binaria produjo acarreo

Zero: $Z = 1 \iff$ el resultado representa el número 0

- c) ¿Se puede usar el *mismo* circuito para sumar números enteros codificados en notación sin signo?
- d) ¿Cómo se podría aprovechar este sumador para realizar restas tanto de números codificados en notación complemento a 2 como en notación sin signo?
- e) Modificar la *señal de Carry* de tal modo que represente lo siguiente:
- Si la operación es suma: $C = 1 \iff$ la suma *bit a bit* produjo **acarreo**
 - Si la operación es resta: $C = 1 \iff$ la resta *bit a bit* produjo **borrow** (dame uno)
- f) Para **comparar dos números** A y B se realiza la operación $A - B$. Indicar los valores de los flags que caracterizan las siguientes condiciones.

condición	complemento a 2	notación sin signo
$A < B$		
$A \leq B$		
$A = B$		
$A \geq B$		
$A > B$		


Ejercicio 13

- a) Diseñar un componente con 4 entradas e_0, \dots, e_3 y 4 salidas s_0, \dots, s_3 tal que cada salida s_i valga $\overline{e_i}$.
- b) Diseñar un componente con 4 entradas e_0, \dots, e_3 y 4 salidas s_0, \dots, s_3 que calcule el **inverso aditivo** del número codificado en complemento a 2 por la entrada.
- c) Modificar el circuito anterior para que en una nueva salida **indique si el número de la entrada no tiene un inverso aditivo representable con 4 bits en complemento a 2.**

Circuitos Secuenciales




Ejercicio 14

 - a) Escribir el diagrama temporal para el siguiente circuito secuencial desde 0 ns hasta 65 ns, suponiendo
- un retardo de 15 ns para la compuerta AND,
 - un retardo de 5 ns para la compuerta NOT,
 - en el tiempo 0 ns la señal e_0 cambia a 1, inicialmente en 0.
 - las señales i_0 y s_0 tienen valor 1 y 0 respectivamente en el tiempo 0 ns.
 - suponer que los componentes empiezan a estabilizarse cuando sus señales de entrada están estables.




- b) ¿Podría alcanzar s_0 un valor estable en el punto anterior? ¿Y en el caso en que e_0 fuera 0 en lugar de 1, se estabilizaría?

   
Ejercicio 15 Escriba tablas características que especifiquen el comportamiento de cada uno de los siguientes circuitos secuenciales:



 Ejercicio 16 *Registro simple.* Diseñar un registro *simple* de cuatro *bits*. Este tipo de registros es un circuito de seis entradas (i_0 a i_3 , $load$, clk) y cuatro salidas (o_0 a o_3), cuyo funcionamiento es el siguiente: cuando la señal clk alcanza su flanco ascendente, si $load$ está alta, almacena las señales recibidas en i_0 a i_3 , si no, no cambia su contenido. Por las líneas de salida, se emite el valor almacenado en el registro.




Ejercicio 17 Extensor de signo

 


Diseñar un registro *extensor de signo* de dos a cuatro bits. Del mismo modo que un registro simple (ver ejercicio 16) este circuito toma el valor de sus cuatro entradas i_0 a i_3 cuando su señal clk atraviesa su flanco ascendente si la entrada $load$ vale 1. Por sus líneas de salida (o_0 a o_3) se emite el valor almacenado si la señal ext está baja; por el contrario, si vale 1, se emite una representación de cuatro *bits* del número almacenado en los dos *bits* menos significativos del registro, interpretados como un entero codificado en complemento a 2.

 Ejercicio 18 Registro de salida restringida. Diseñar un registro *de salida restringida* de cuatro bits. Este tipo de registros es un circuito de siete entradas (i_0 a i_3 , $load$, clk y $read$) y cuatro salidas (o_0 a o_3), muy similar al registro simple (ejercicio 16) pero que sólo emite su salida por las líneas o_0 a o_3 si $read$ está alta cuando clk alcanza su flanco ascendente. Dicha salida se debe mantener hasta el próximo flanco ascendente en clk donde $read$ esté baja.



 Ejercicio 19 Registro bidireccional. Diseñar un registro *bidireccional* de cuatro bits. Este tipo de registros es un circuito con tres entradas ($load$, $read$, clk) y cuatro señales de entrada y salida (d_0 a d_3). Su funcionamiento es el siguiente: si la señal $load$ vale 1 cuando clk alcanza su flanco ascendente, almacena los valores recibidos en d_0 a d_3 ; en cambio, si $read$ está alta, se emite el valor almacenado en el registro por esas mismas líneas². Las señales $read$ y $load$ nunca valen 1 simultáneamente.




Ejercicio 20 ALU

Diseñe una **ALU** con las siguientes características:


- cuatro señales de entrada que indican la operación a realizar: **add**, **sub**, **and**, **or**;
- dos registros simples, donde se almacenan los operandos a utilizar;
- un registro de salida restringida, donde se almacena el resultado;
- cuatro *flags* cuyos valores son determinados por la última operación realizada.

² Ayuda: utilice componentes de tres estados.

 

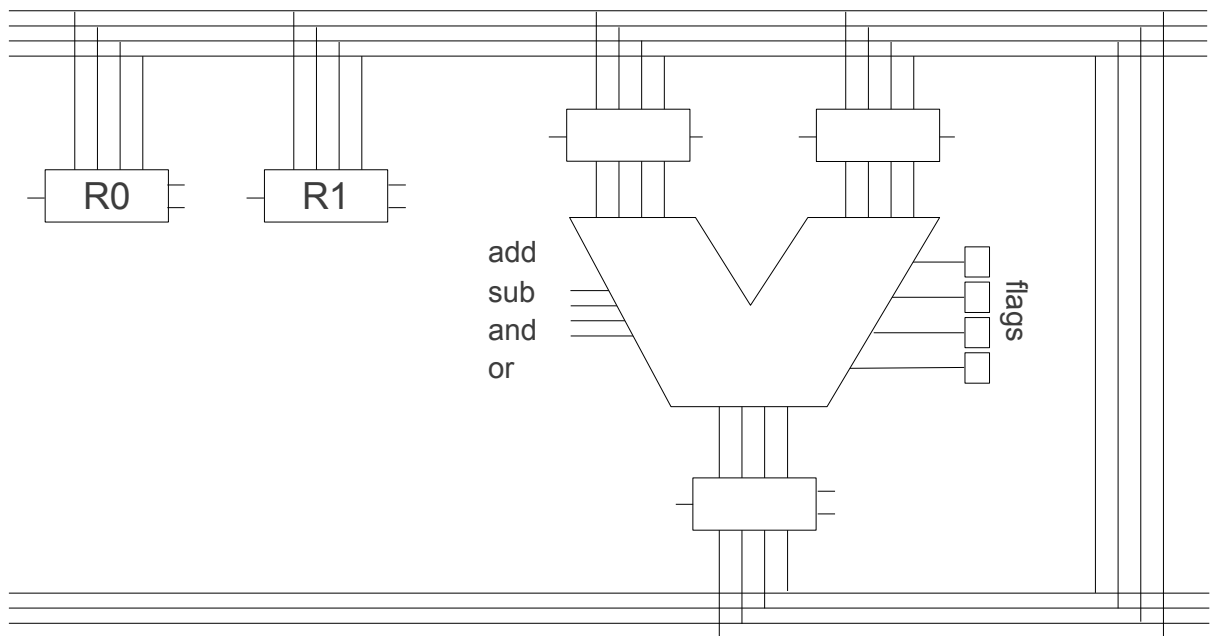Ejercicio 21

Dado el siguiente circuito, indique mediante un **diagrama de tiempos** la secuencia de **activaciones y desactivaciones de señales de control** necesarias para que el valor almacenado en el registro bidireccional (ejercicio 19) **R0** se **suma** al valor del registro bidireccional **R1** y el **resultado se almacene en el registro R0**.




Ejercicios tipo parcial

Ejercicio 22 Para el presente ejercicio puede utilizar los siguientes componentes: **SUMADOR COMPLETO** de 1 *bit*, **compuertas lógicas** de 2 entradas y **negadores** de 1 *bit*. Está prohibido utilizar componentes de 3 estados.

- Armar un componente que tenga como entrada 1 número binario (A) en complemento a 2 de 3 *bits* y que **calcule su inverso aditivo** ($-A$), en caso de que exista.
- Armar un componente que tenga como **entrada 2 números binarios** (A y B) en complemento a 2 de 3 *bits* y que calcule $A - B$. Además se pide que el componente tenga 4 salidas adicionales correspondientes a los flags **Z, C, V y N** con su interpretación habitual.
- Dada la siguiente tabla que se encontró incompleta y el circuito también incompleto, completarlos para que sean consistentes.

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	1	?
0	1	0	?
1	0	0	?
1	1	0	?

 

d) ¿El circuito anterior cambia su valor a cada clock? ¿O para alguna entrada es estable?

Ejercicio 23³ Una fábrica de lavarropas nos pide el desarrollo de la circuitería para su nuevo modelo super-económico, con una única función de lavado de treinta minutos de duración.

Los elementos con los que debe contar el lavarropas son los siguientes:

- Una llave de encendido: **START/PAUSE** y un botón de **RESET**.
- Una pantalla que muestra el tiempo restante en minutos.
- Un sistema de seguridad por sobrepeso que no permite arrancar en caso de sobrecarga.

El comportamiento es el siguiente: el lavarropas se encuentra listo para funcionar al ser enchufado, por ello muestra un 30 en su pantalla. Al accionar la llave de **START**, si el sistema no está sobrecargado, el contador debe ir disminuyendo hasta llegar a 0, con la salida S_0 activa. El usuario puede deshabilitar la llave de **START** para cargar más ropa. Luego, al re-activarse debe continuar desde donde se interrumpió. Al finalizar debe apagarse la salida S_0 . En caso de tener peso de más, no debe arrancar o continuar luego de ser interrumpido. El sensor de sobrepeso mantiene una salida alta mientras el peso supere el límite establecido. El botón de **RESET** debe regresar el estado del lavarropas al estado inicial, **sólo** en caso de no estar andando.

La empresa posee una amplia experiencia en este tipo de circuitos por lo que posee varias cosas desarrolladas previamente. Entre ellas, podemos nombrar:

- Una pantalla de dos dígitos que muestra el número ingresado por las 6 entradas que posee, interpretadas como un número sin signo.
- Flip-Flops D con entradas de *set* y *reset*.
- Circuitos Contadores de 16 bits, con *reset*.
- Clock de 100HZ, con entrada de *enable*.

Se pide:

- a) Construir un *registro restador* de 6 bits, con entrada de *clock* y *reset* que lo pone en el valor 30.⁴
- b) Construir un circuito combinatorio de 16 entradas y una salida, tal que la salida se active cuando el número recibido sea $(6000)_{10}$.
- c) Construir el circuito del lavarropas solicitado.

Ejercicio 24 La conjetura de Collatz, es un famoso problema matemático aún no resuelto. Esta conjetura enuncia la siguiente función $f : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$, aplicable a cualquier número entero positivo:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ 3n + 1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Se dice que si se toma cualquier número y se aplica esta función reiteradas veces, el resultado siempre converge a 1.

³Ejercicio tomado en el primer parcial del verano de 2010.

⁴Ayuda: vale usar un *full-adder* de 6 bits.

- a) Construir un circuito combinatorio que realice la función $f(n)$ para una entrada de 5 bits.
- b) Construir un circuito secuencial, que aplique reiteradas veces la función anterior por cada ciclo de reloj.
- c) Modificar el circuito anterior de forma que si el valor de entrada es 1, entonces la salida también sea 1.